

# 模拟与数字电路

## Analog and Digital Circuits



课程主页 扫一扫

第 四 讲 : **Single Transistor Amplifier (II)**



Lecture 4: **单晶体管放大器电路 (II)**

主 讲 : 陈 迟 晓

Instructor : Chixiao Chen
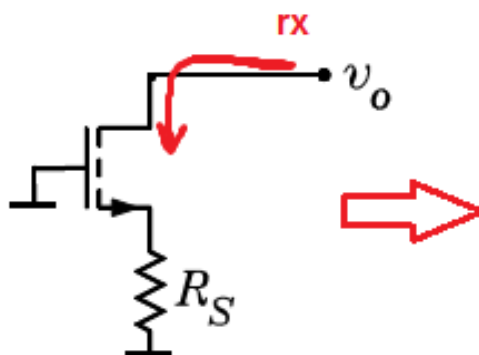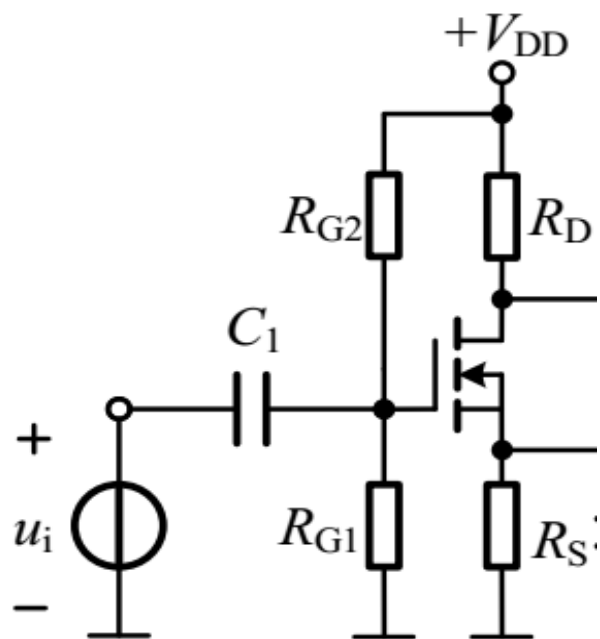
# 具有源级电阻的共源放大电路

- 小信号模型分析  
Common Source Amplifier with source degeneration



增益:

$$V_1 = V_{in} - I_D R_S = V_{in} - g_m V_1 R_S$$

$$\Rightarrow V_1 = \frac{V_{in}}{1 + g_m R_S} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_{out} = -g_m V_1 R_D$$

$$A_v \approx \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_S}$$

输出电阻:

$$V_X = I_{ro} * r_o + I_X * R_S$$

$$I_{ro} = I_X - g_m * V_{GS}$$

$$V_X = (I_X - (g_m (-I_X) R_S)) r_o + I_X R_S$$


And solve for  $I_X$

$$I_X = \frac{V_X}{R_S + r_o + g_m * R_S * r_o}$$


And finally we have

$$r_x = R_S + r_o + g_m * R_S * r_o = r_o (1 + g_m R_S + \frac{R_S}{r_o})$$

$$r_x = r_o * (1 + g_m R_S) + R_S$$

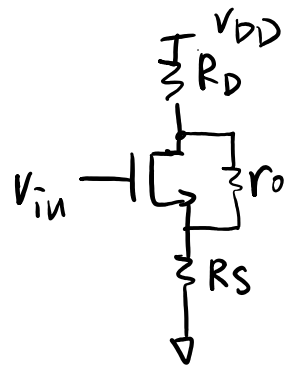

$\Rightarrow$

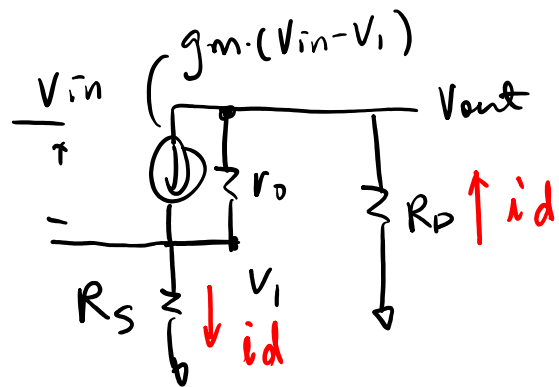

$$\begin{cases} \dot{i}_D = -\frac{V_{out}}{R_d} \quad (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{i}_D = g_m \cdot (V_{in} - V_1) + \frac{V_{out} - V_1}{r_o} \quad (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{i}_D = \frac{V_1}{R_s} \quad (3) \end{cases}$$

解 ①②

$$\frac{-V_{out}}{R_d} = \frac{V_1}{R_s} \quad V_{out} = -\frac{R_d}{R_s} V_1 \quad (4)$$

解 ②④③

$$\frac{V_1}{R_s} = g_m \cdot (V_{in} - V_1) + \frac{-R_d/R_s - 1 \cdot V_1}{r_o} \rightarrow g_m \cdot V_{in} = \frac{1}{R_s} + g_m + \frac{R_d/R_s + 1}{r_o} V_1$$

$A_v \Rightarrow$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-R_d/R_s V_1}{\frac{1}{R_s} + g_m + \frac{R_d/R_s + 1}{r_o}} \cdot g_m$$

$$= -\frac{g_m R_d}{1 + g_m R_s + \frac{1}{r_o}(R_d + R_s)}$$

if  $\frac{1}{r_o} \rightarrow 0$   $A_v = -\frac{g_m R_d}{1 + g_m R_s}$

if  $g_m R_s \gg 1$   $A_v \approx -\frac{R_d}{R_s}$

# 共栅放大电路

## 1. 静态分析

根据直流通路有

$$I_{DQ} = I$$



$$\text{由 } I_{DQ} = K_n (V_{GSQ} - V_{TN})^2$$

可得  $V_{GSQ}$

$$\text{又 } V_S = -V_{GSQ} \quad V_D = V_{DD} - I_{DQ} R_d$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } V_{DSQ} &= V_D - V_S \\ &= V_{DD} - I_{DQ} R_d + V_{GSQ} \end{aligned}$$

需验证是否工作在饱和区

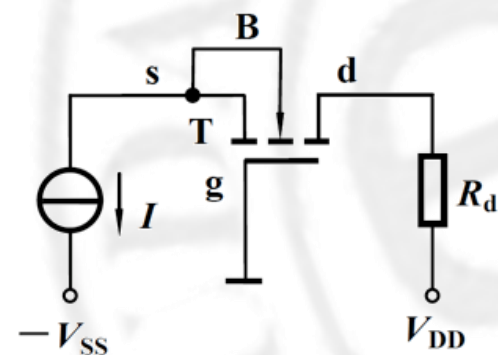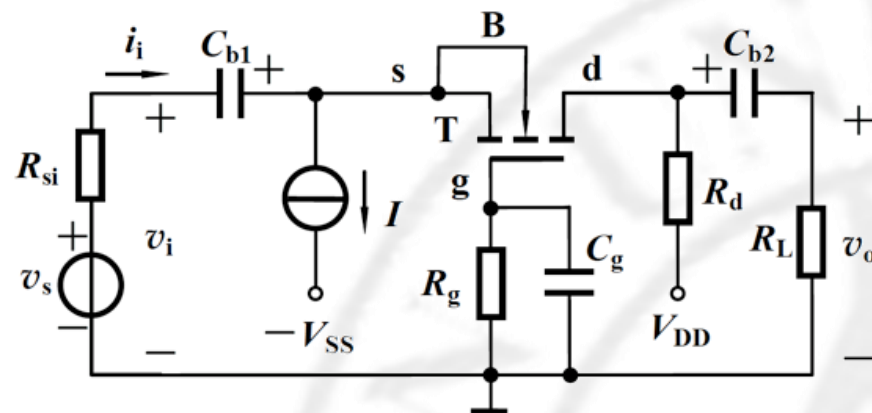

# 共栅放大电路

## 2. 动态分析

设 $\lambda=0$

电压增益

$$v_i = -v_{gs}$$

$$v_o = -g_m v_{gs} (R_d \parallel R_L)$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = g_m (R_d \parallel R_L)$$

源电压增益

$$v_s = v_i + i_i R_{si} = -v_{gs} - g_m v_{gs} R_{si}$$

$$A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{g_m (R_d \parallel R_L)}{1 + g_m R_{si}}$$

输出与输入同相

输入电阻

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = \frac{-v_{gs}}{-g_m v_{gs}} = \frac{1}{g_m}$$



输入电阻远小于其它两种组态

输出电阻

当 $r_{ds} \gg R_d$  和  $r_{ds} \gg R_{si}$  时

$$R_o \approx R_d$$

与共源电路同相

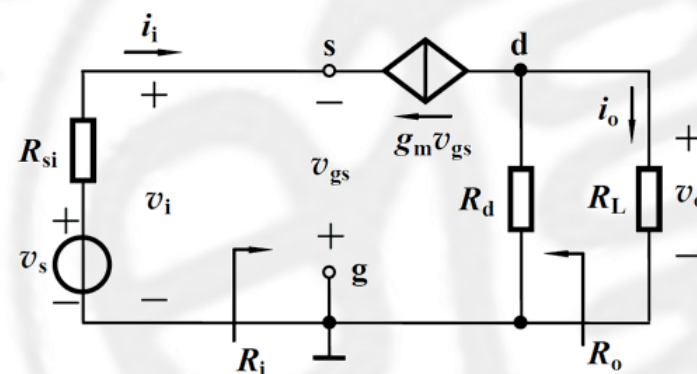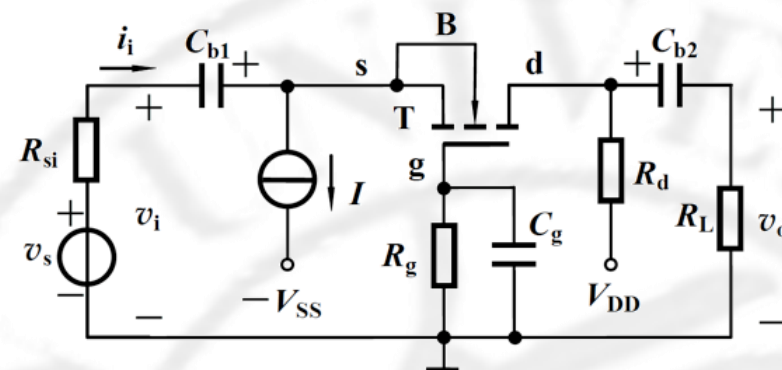

# 共漏放大电路


- 又称为源极跟随器

## 1. 静态分析

设MOS管工作于饱和区

$$\begin{cases} I_{DQ} = K_n (V_{GSQ} - V_{TN})^2 \\ V_{GSQ} = \frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}} \cdot V_{DD} - I_{DQ} R_s \\ V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ} R_s \end{cases}$$

需验证是否工作在饱和区

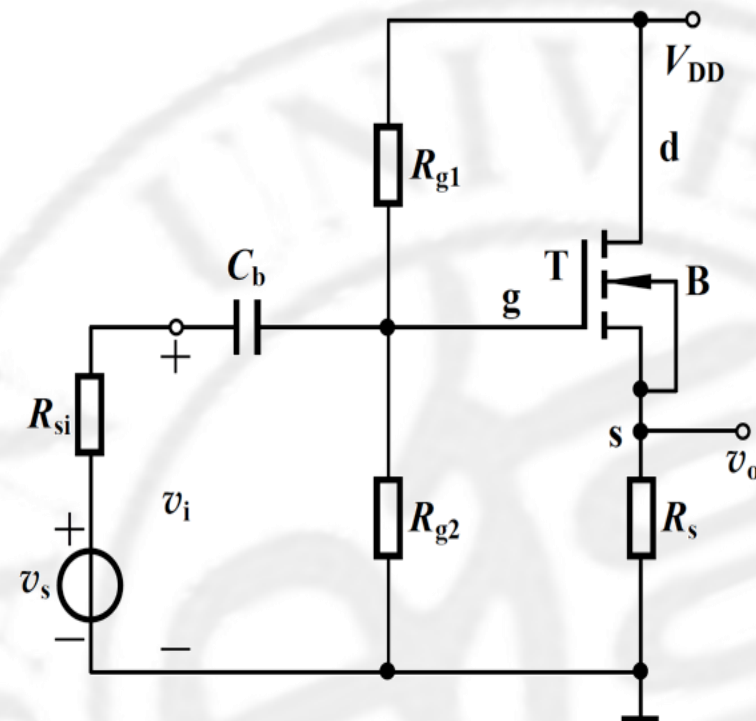

# 共漏放大电路

## 2. 动态分析

小信号等效电路

根据静态工作点可求得  $g_m$

$$g_m = 2K_n(V_{GSQ} - V_{TN})$$

电压增益

$$\begin{aligned} v_i &= v_{gs} + v_o = v_{gs} + g_m v_{gs} (R_s \parallel r_{ds}) \\ &= v_{gs} [1 + g_m (R_s \parallel r_{ds})] \end{aligned}$$

$$v_o = g_m v_{gs} (R_s \parallel r_{ds})$$

$$\begin{aligned} A_v &= \frac{v_o}{v_i} = \frac{g_m v_{gs} (R_s \parallel r_{ds})}{v_{gs} [1 + g_m (R_s \parallel r_{ds})]} \\ &= \frac{g_m (R_s \parallel r_{ds})}{1 + g_m (R_s \parallel r_{ds})} \approx 1 \end{aligned}$$

输出与输入同相，且增益小于等于1


源电压增益

$$\begin{aligned} A_{vs} &= \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_i} \cdot \frac{v_i}{v_s} \\ &= \frac{g_m (R_d \parallel r_{ds})}{1 + g_m (R_d \parallel r_{ds})} \cdot \left( \frac{R_i}{R_i + R_{si}} \right) \end{aligned}$$

输入电阻

$$R_i = R_{g1} \parallel R_{g2}$$



受静态偏置电路的影响，  
栅极绝缘的特性并未充分表现出来

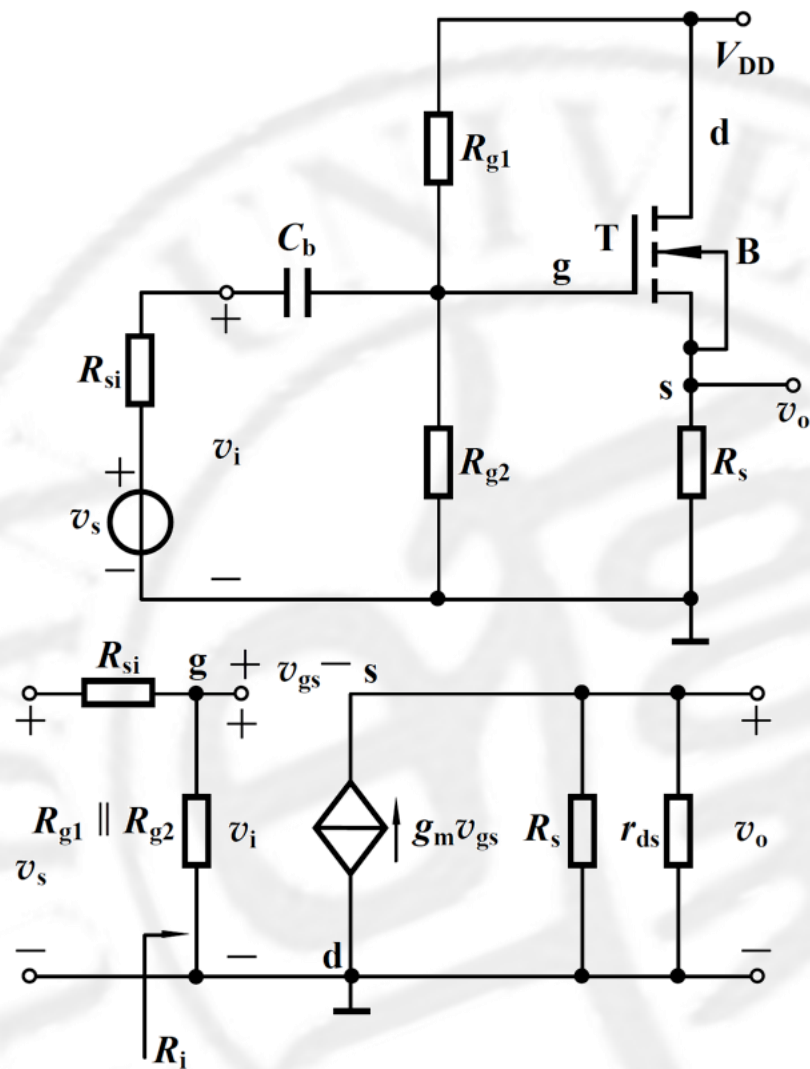

# 共漏放大电路

## 2. 动态分析

输出电阻

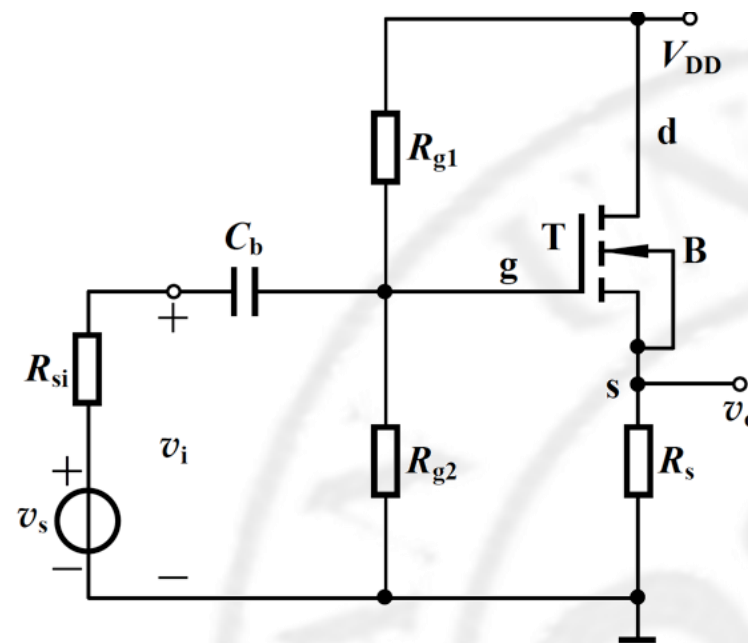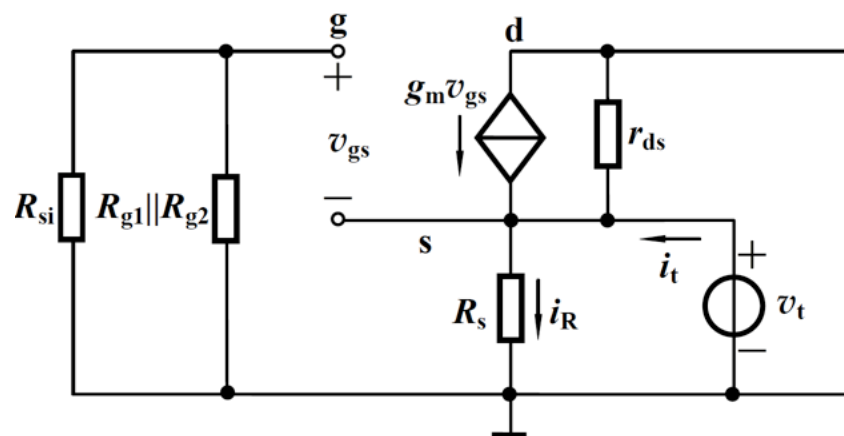




$$\begin{cases} i_T = \frac{v_T}{R_s} + \frac{v_T}{r_{ds}} - g_m v_{gs} \\ v_{gs} = -v_T \end{cases}$$

$$R_o = \frac{v_T}{i_T} = \frac{1}{\frac{1}{R_s} + \frac{1}{r_{ds}} + g_m} = R_s \parallel r_{ds} \parallel \frac{1}{g_m}$$

输出电阻较小






# 三种组态总结比较

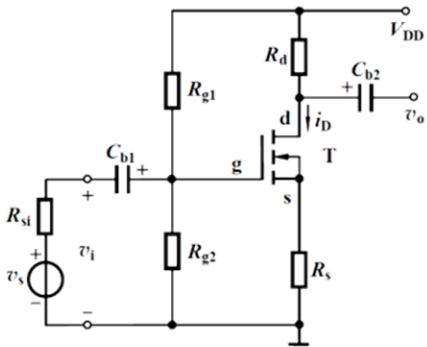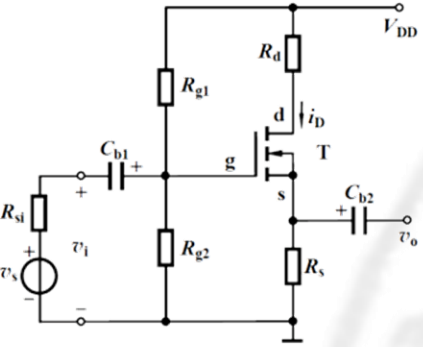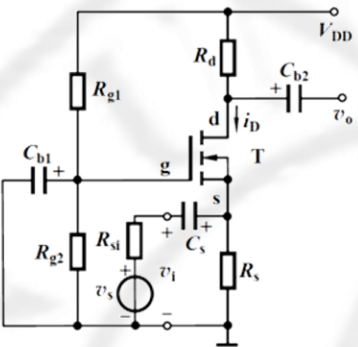	共源	共漏	共栅
电压增益	 $A_v = -g_m (r_{ds} \parallel R_d)$	 $A_v = \frac{g_m (R_s \parallel r_{ds})}{1 + g_m (R_s \parallel r_{ds})} \approx 1$	 $A_v = g_m (R_d \parallel R_L)$
输入电阻	很高	很高	$R_i \approx \frac{1}{g_m}$
输出电阻	$R_o \approx R_d$	$R_o = R_s \parallel r_{ds} \parallel \frac{1}{g_m}$	$R_o \approx R_d$

# 思考题：共源共栅放大电路

- Cascode Amplifier

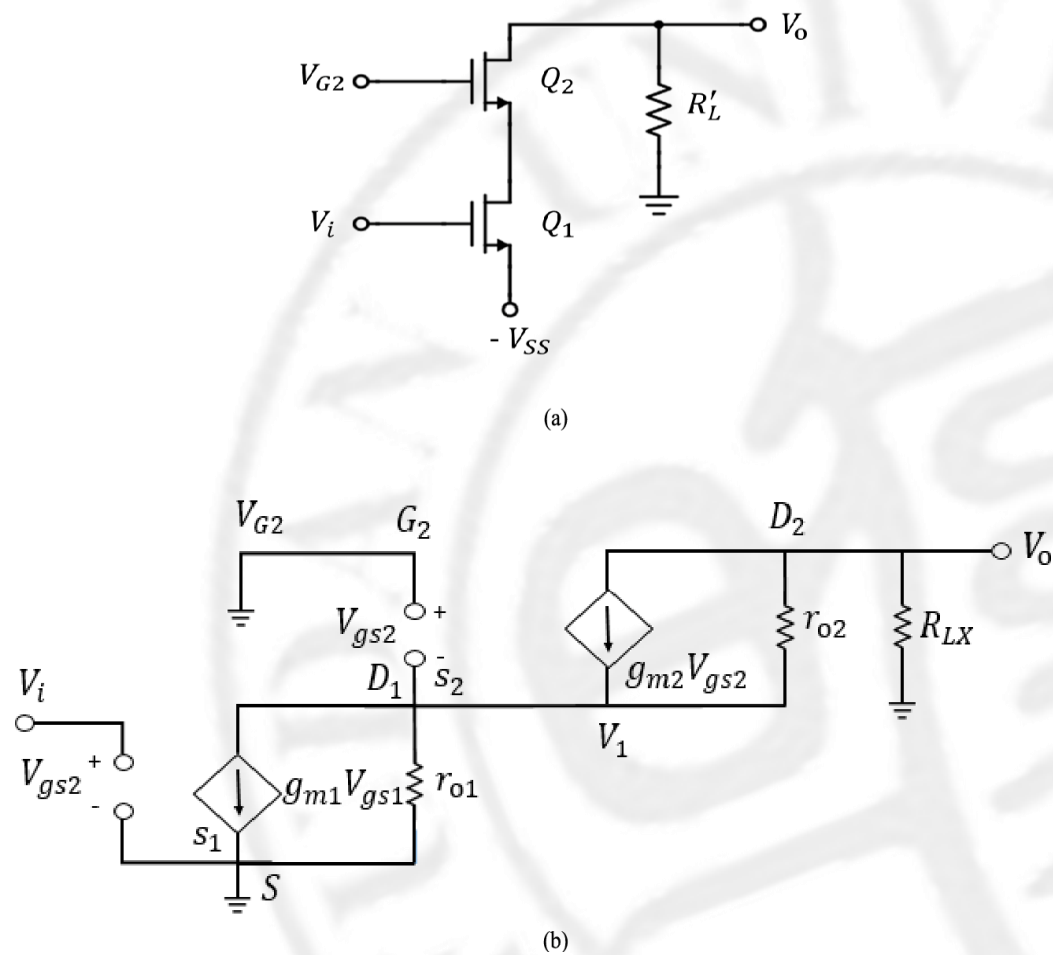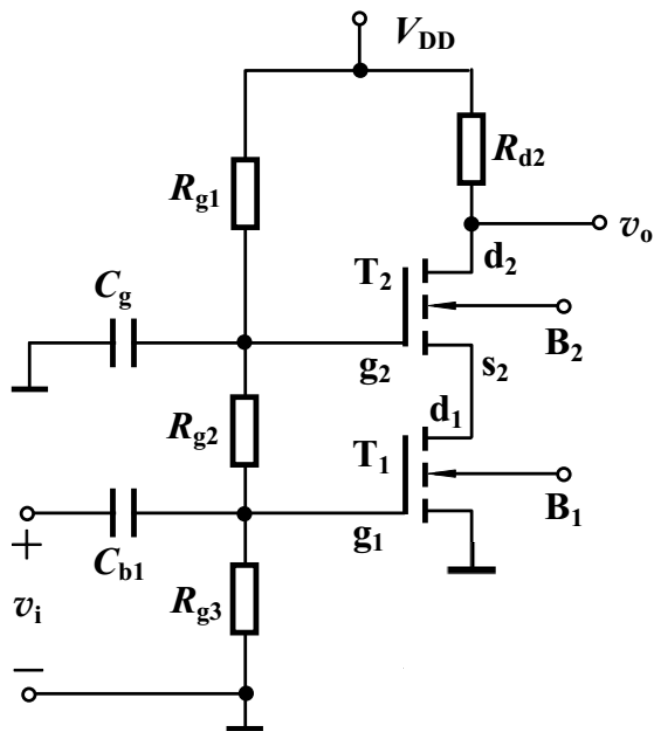

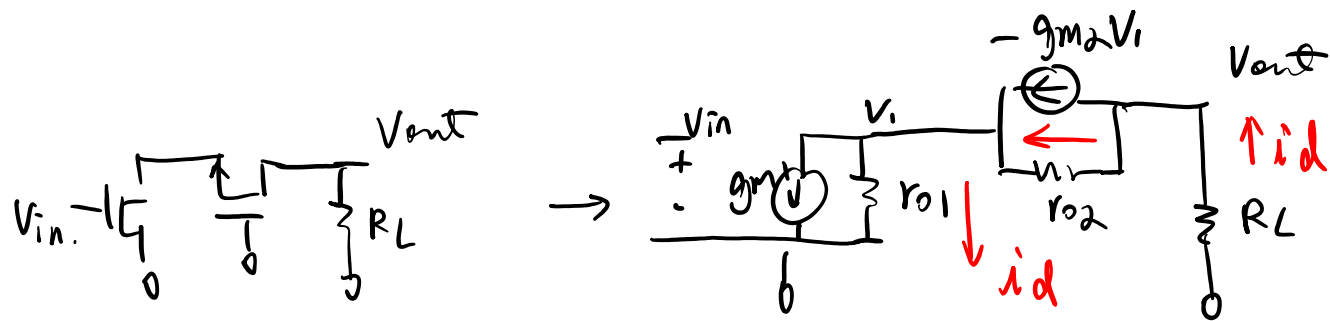

$$i_d = -\frac{V_{out}}{R_L} \quad (1)$$

$$i_d = g_{m2} \cdot (-V_1) - \frac{V_1 - V_{out}}{r_{o2}} \quad (2)$$


$$i_d = g_m \cdot V_{in} + \frac{V_1}{r_{o2}} \quad (3) = \frac{1}{\frac{1}{g_m} \parallel r_{o2}}$$

$$\text{联立 (1) + (2)} \quad V_{out} = V_1 \cdot (g_m + \frac{1}{r_{o2}}) \cdot R_L \parallel r_{o2} \quad (4)$$

$$\text{联立 (1), (2), (4)} \quad V_{out} \left( \frac{1}{r_{o1}} \cdot \frac{r_{o2} \parallel \frac{1}{g_{m2}}}{R_L \parallel r_{o2}} + \frac{1}{R_L} \right) = g_m V_{in}$$

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = g_{m1} \left( R_L \parallel r_{o1} \cdot \frac{R_L \parallel r_{o2}}{r_{o2} \parallel \frac{1}{g_{m2}}} \right) \doteq \begin{cases} g_{m1} R_L & r_{o1} \text{ 或 } r_{o2} \gg R_L \\ g_{m1} g_{m2} r_{o1} r_{o2} R_L & R_L \gg r_{o1} \text{ 或 } r_{o2} \end{cases}$$

求输出电阻:

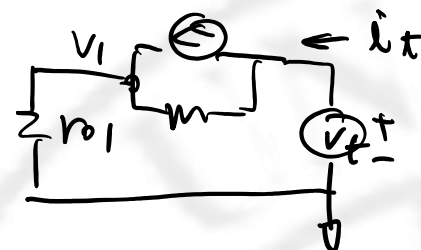



$$R_{out} = \frac{V_t}{i_t} = \frac{V_1 + (g_m + \frac{1}{r_{o2}}) \cdot r_{o2} \cdot V_1}{V_1 / r_{o1}}$$

$$= g_{m2} r_{o1} r_{o2} + r_{o1} + r_{o2}$$


$$\doteq g_{m2} r_{o1} r_{o2}$$

# 二极管偏置的晶体管

- Diode connected MOS

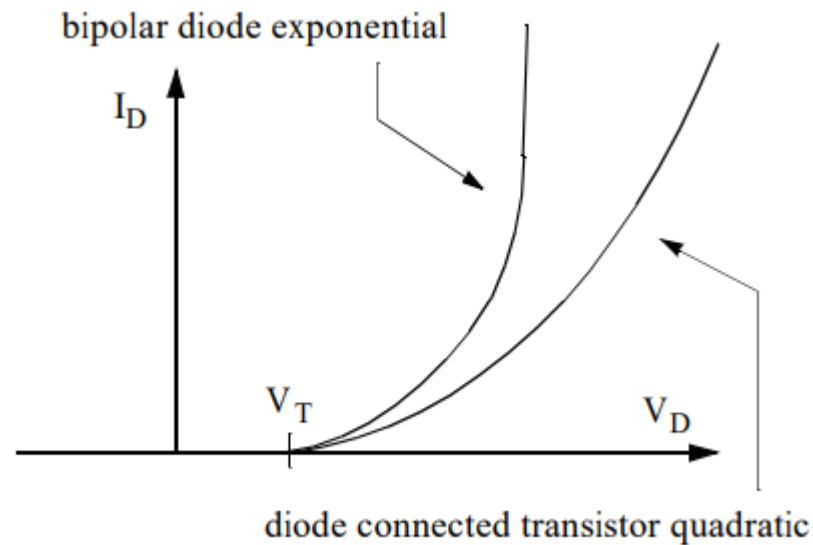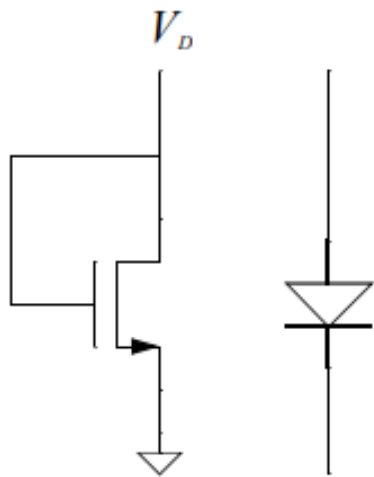


## Diode-connected NMOSFET

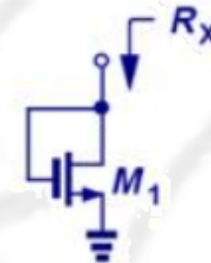


$$R_X = \frac{1}{g_{m1}} \parallel r_{o1}$$

## Small-signal analysis circuit

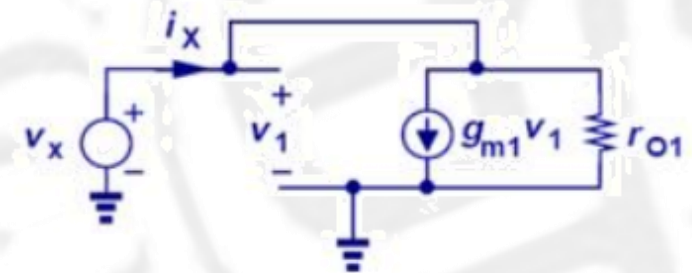

# 共源放大器 + 二极管偏置的放大电路

Amplifier circuit

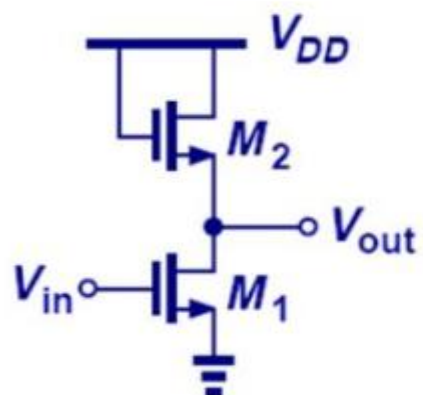


If  $\lambda = 0$ :

$$A_v = -g_{m1} \cdot \frac{1}{g_{m2}} = -\sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}}$$

Small-signal analysis circuit including MOSFET output resistances

$\lambda \neq 0$ :

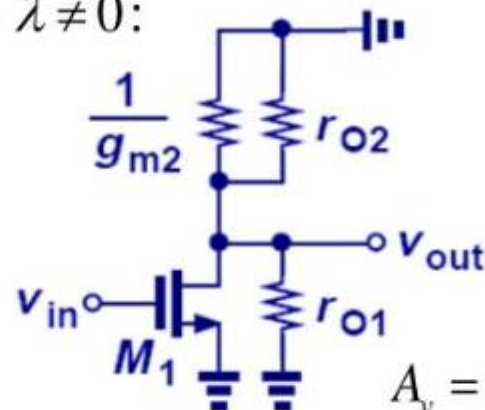


$$A_v = -g_{m1} \left( \frac{1}{g_{m2}} \parallel r_{o2} \parallel r_{o1} \right)$$

$$R_{out} = \frac{1}{g_{m2}} \parallel r_{o2} \parallel r_{o1}$$

$$I_{D,sat} = \frac{\mu_p \cdot C_{ox}}{2} \cdot \frac{W}{L} \cdot (V_{GS} - V_T)^2 \begin{cases} V_{GS} \leq V_T \\ V_{DS} \leq V_{GS} - V_T \end{cases}$$

# 共源放大器 + 有源负载

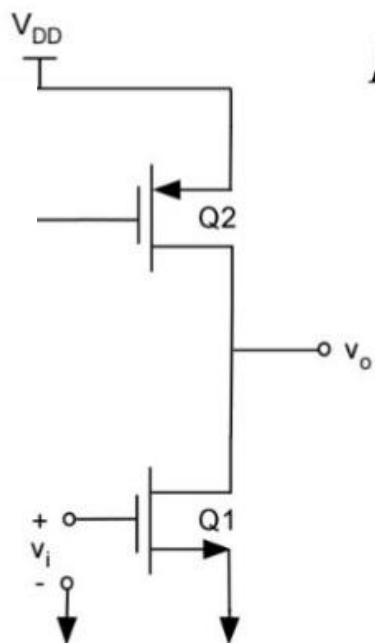

Let  $r_{ds1} = r_{o1}$  for  $Q_1$



$r_{ds2} = r_{o2}$  for  $Q_2$

then,  $R_{out} = r_{o1} \parallel r_{o2}$

$A_{MB} = -g_{m1} R_{out}$



Let  $g_{o1} = \frac{1}{r_{o1}} = g_{ds1}$

$g_{o2} = \frac{1}{r_{o2}} = g_{ds2}$

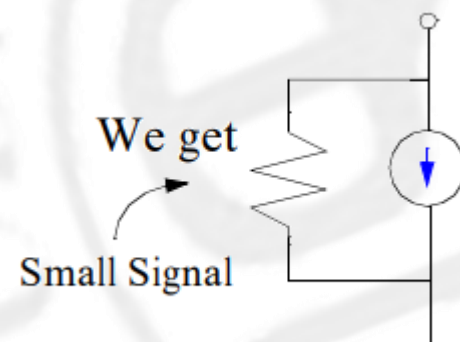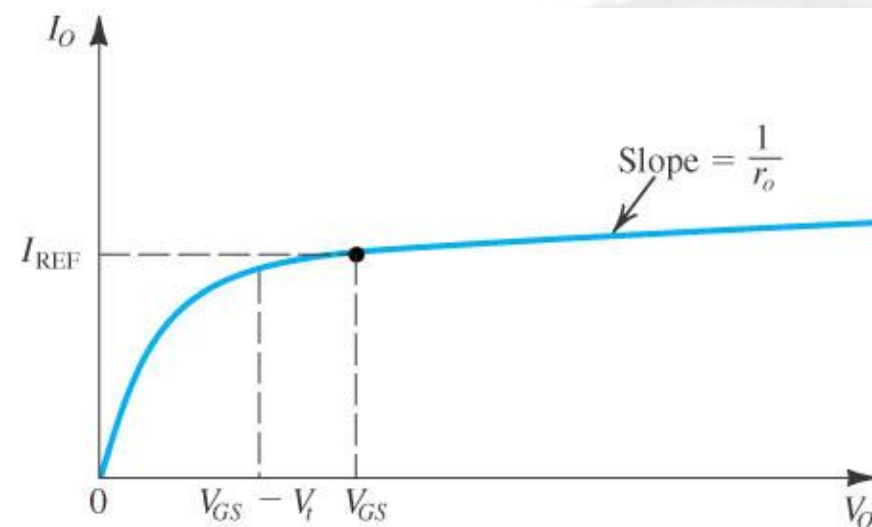


# 如何提供有源负载的偏置电压？

- 基于电阻分压的偏置电路

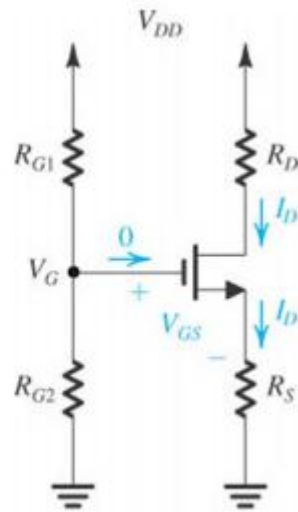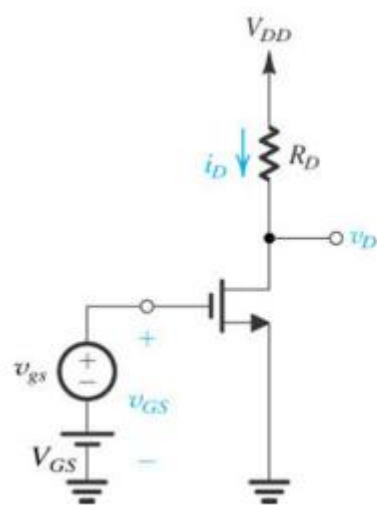

- 基于电流镜的偏置电路

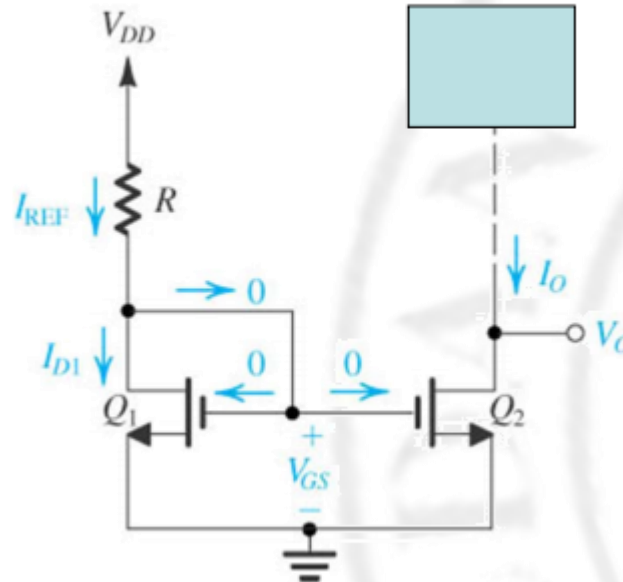

$$I_{D1} = \frac{1}{2} k'_n \left( \frac{W}{L} \right)_1 (V_{GS} - V_t)^2$$

$$I_{D1} = I_{REF} = \frac{V_{DD} - V_{GS}}{R}$$

Assuming  $Q_1$ ,  $Q_2$  have same properties ( $k'_n$ ),

$$I_O = I_{D2} = \frac{1}{2} k'_n \left( \frac{W}{L} \right)_2 (V_{GS} - V_m)^2$$

$$\frac{I_O}{I_{REF}} = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1}$$

Limitation on  $V_O$ ?  $V_O \geq V_{GS} - V_t$

# 电流镜 + 有源负载

