

# 模拟与数字电路

## Analog and Digital Circuits



课程主页 扫一扫

第十讲：D型触发器的应用

Lecture 10: Applications of DFFs

主讲：陈迟晓

Instructor: Chixiao Chen

# 提纲

- 复习
  - 请描述下页列电路的功能，并用verilog藐视
- 分频器
- 移位寄存器
- 同步时序电路
- 流水线电路






# 任意整数倍分频电路

```
// Verilog project: Verilog code for clock divider on FPGA
// Top level Verilog code for clock divider on FPGA
module Clock_divider(clock_in, clock_out
);
input clock_in; // input clock on FPGA
output reg clock_out; // output clock after dividing the input clock by div
reg[27:0] counter=28'd0;
parameter DIVISOR = 28'd2;
// The frequency of the output clk_out
// = The frequency of the input clk_in divided by DIVISOR
// For example: Fclk_in = 50Mhz, if you want to get 1Hz signal to blink LED
// You will modify the DIVISOR parameter value to 28'd50.000.000
// Then the frequency of the output clk_out = 50Mhz/50.000.000 = 1Hz
always @(posedge clock_in)
begin
    counter <= counter + 28'd1;
    if(counter>=(DIVISOR-1))
        counter <= 28'd0;
    clock_out <= (counter<DIVISOR/2)?1'b1:1'b0;
end
endmodule
```

 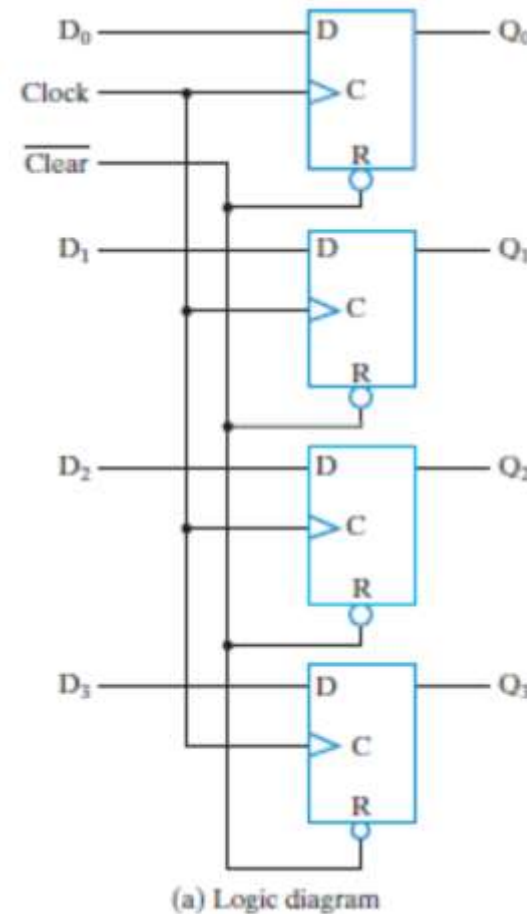 
# DFF应用(一) 寄存器 – Register

- Register 寄存器：用于实现数据存储与数据移动的操作
  - N-bit register store n-bit binary information
  - 带有载入使能（load enable）的门控寄存器


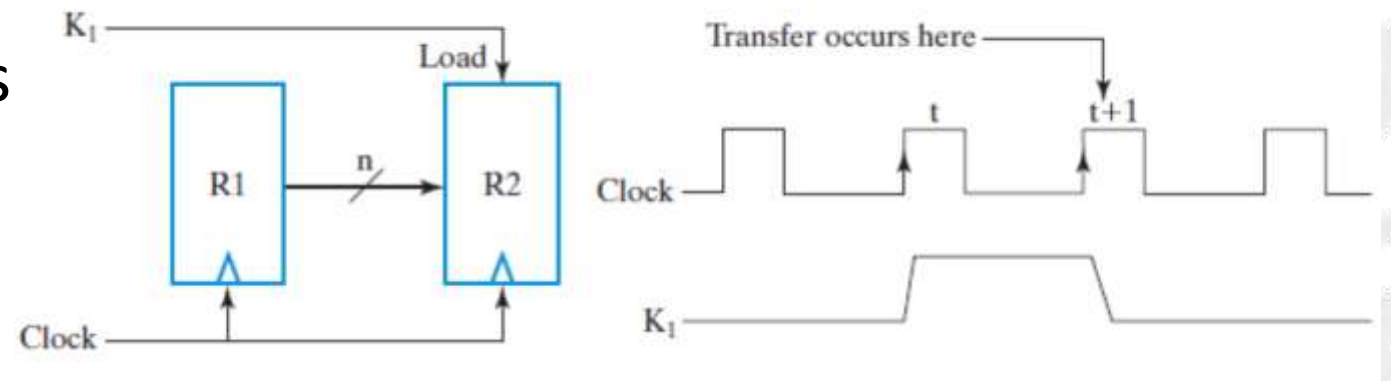
# Register Transfer

- 大型数字系统中，我们常用计算器转移级（RTL）来描述各个电路某块，因此我们把这样的Verilog代码简称为RTL代码
- Data transfer from a register to another one
  - $R2 \leftarrow R1$
- Data transfer with conditions
  - If ( $K1=1$ ) then ( $R2 \leftarrow R1$ )
  - $K1: R2 \leftarrow R1$
- Hardware implementation



# 移位寄存器与串并转换

- 移位寄存器是在若干相同的时间脉冲下工作的以触发器为基础的器件，数据以并行或串行的方式输入到该器件中，然后每个时间脉冲依次向左或右移动一个比特，在输出端进行输出。


 
 
 


Figure 2 Various kinds of shift registers

 

# 移位寄存器

- 具有同步预置功能的8位寄存器

□ clk是移位时钟信号，load是并行数据预置使能信号，din是8位并行预置数据端口，qb是串行输出端口。

**工作原理：**

- 当clk的上升沿到来时，过程被启动，如果此时预置使能端口load为高电平，则输入端口din的8位二进制数被同步并行移入移位寄存器，用作串行右移的初始值；
- 如果此时预置使能端口load为低电平，则执行赋值语句：

reg8[6:0] <= reg8[7:1];

这样完成一个时钟周期后，把上一时钟周期的高7位值reg8[7:1]更新至此寄存器的低7位reg8[6:0],实现右移一位的操作。连续赋值语句把移位寄存器最低位通过qb端口输出。

```
timescale 1ns / 1ps

module shift_reg8
(
    input clk,
    input rst,
    input en,
    input [7:0] din,
    output qb
);

    reg [7:0] reg8;




    always @(posedge clk or negedge rst or negedge en) begin
        if (!rst)
            reg8 <= 0;
        else if (!en)
            reg8 <= din;
        else
            reg8[6:0] <= reg8[7:1];
    end

    assign qb = reg8[0];

endmodule
```


# Serial-to-Parallel Interface (SPI)

- 常用串行总线协议 (I2C)

  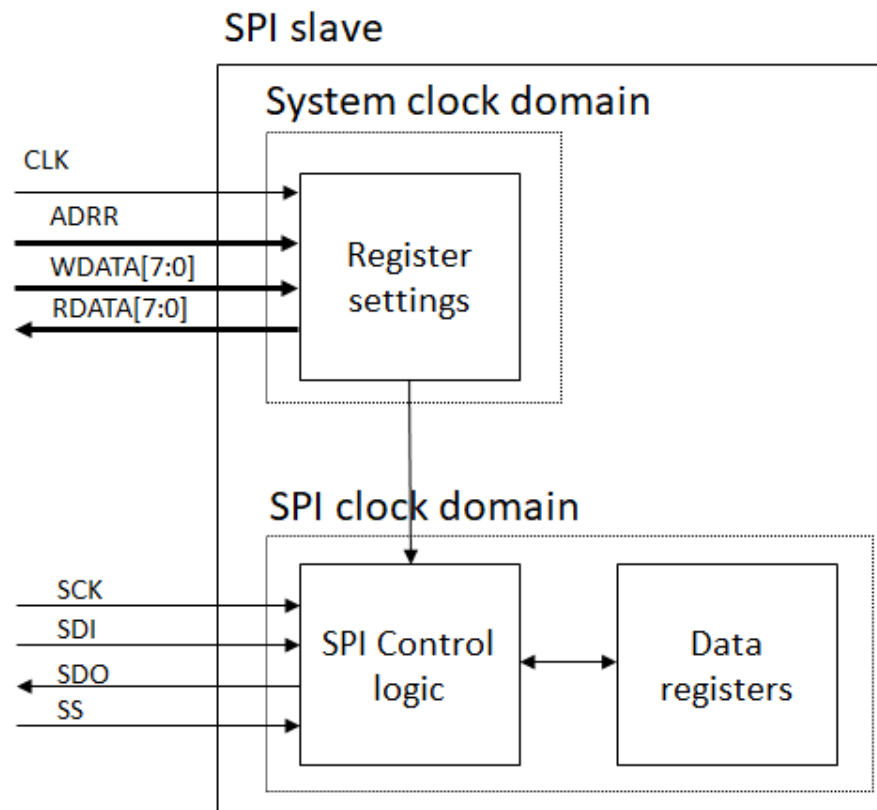




## DFF应用(二)同步时序电路

 


- 数字电路一般分为组合逻辑电路与时序逻辑电路
- 时序逻辑又被分为同步时序电路与异步时序电路，其区别在于前者有统一的时钟源而后者没有
- 同步时序电路相对简单、稳定，大部分设计均采用同步时序电路。

# D 触发器的时序要求

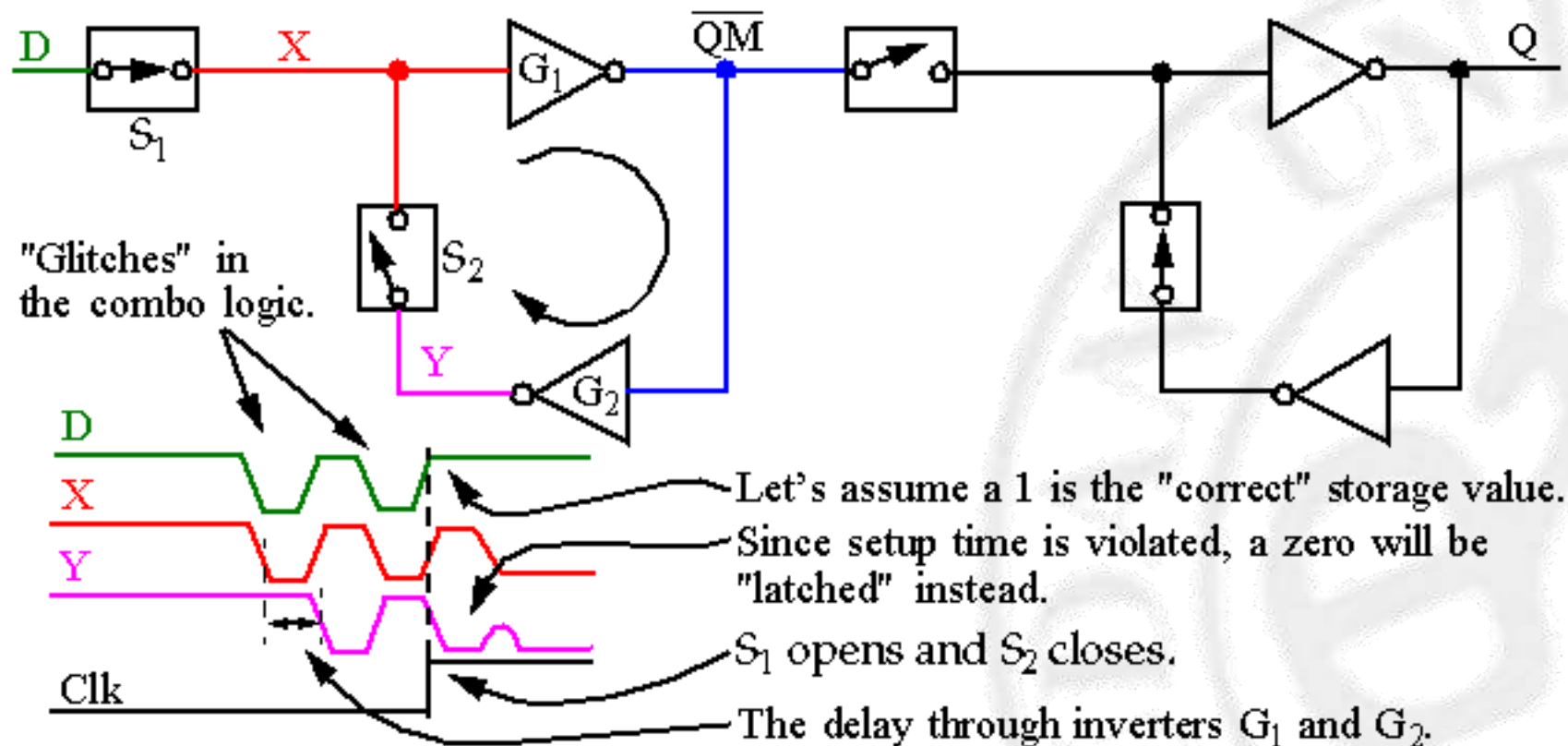


# 同步时序电路的建立与保持时间

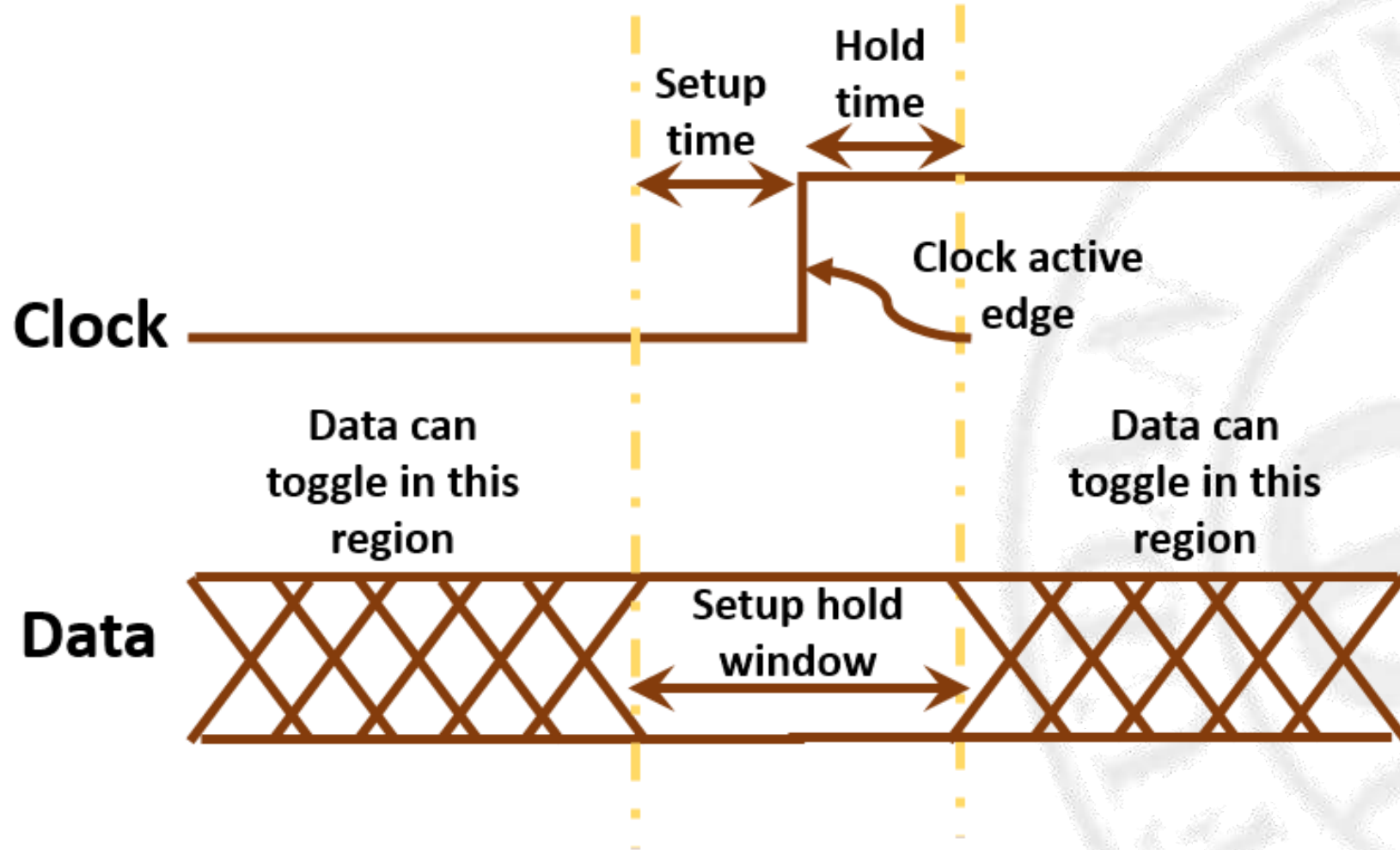


# 同步时序电路的最小周期


- 原则：下一个上升沿到来前，下一个触发器的D端数据ready

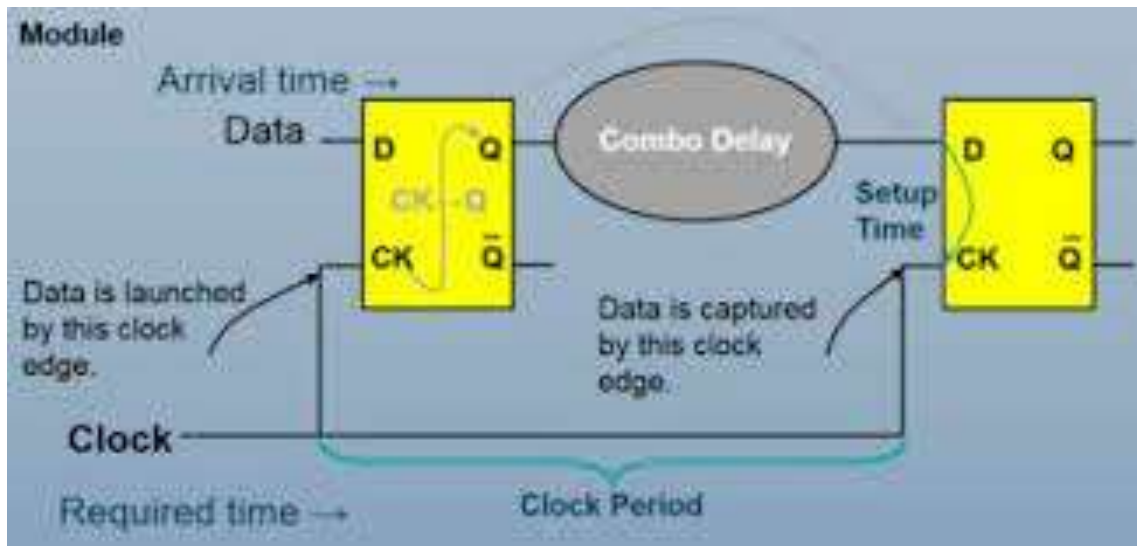

 - The minimum clock period is the smallest feasible clock period  
$$t_{\min} = t_{pd} + t_{comb} + t_s$$
  - Need time for a change to get out of a flip-flop, through the circuit, and be present at another flip-flop input before the start of the set-up time




# DFF应用(一)同步时序电路

 

- 所有触发器共享同一时钟
- 只关心时钟上升沿之前寄存器输入值
- 时钟周期大于每个组合逻辑延迟加建立时间(大于关键路径)
- 若时钟周期小于关键路径时间, 将导致寄存器锁存不稳定错误数据
- 可通过引入流水线寄存器缩短关键路径




# DFF应用(二)流水线设计

 

12 Years



- 将某一工作分成多个步骤, 由多个不同单元分步完成
- 面积换速度

 


4 Years

# 基于寄存器（DFF）的流水线设计

$$\text{Total delay} = \text{Delay}_1 + \text{Delay}_2 + \text{Delay}_3$$

Interval between outputs > Total delay

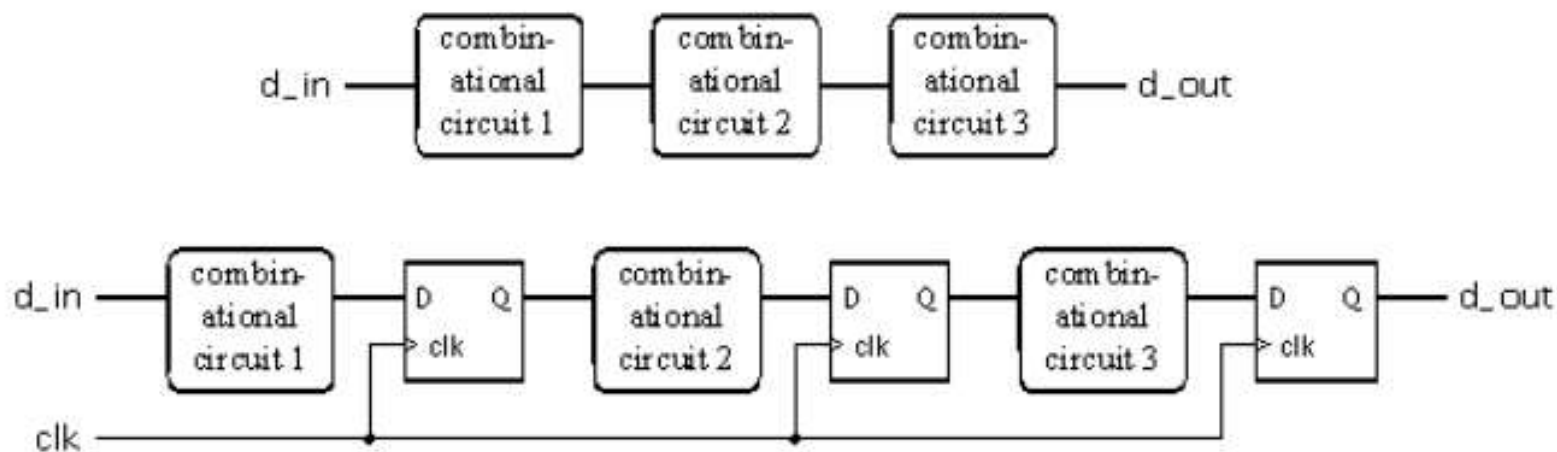


$$\text{Clock period} = \max(\text{Delay}_1, \text{Delay}_2, \text{Delay}_3)$$

$$\text{Total delay} = 3 \times \text{clock period}$$

Interval between outputs = 1 clock period

# 流水线Verilog实例

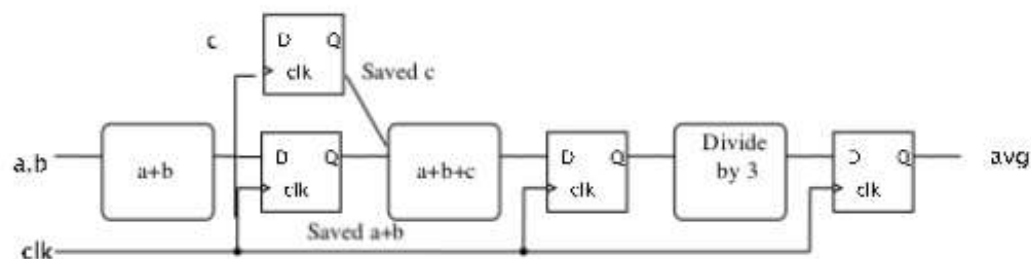

```
module average_pipeline ( output reg signed [0:13] avg,
                        input  signed [0:13] a, b, c,
                        wire signed [0:14] a_plus_b;
                        wire signed [0:15] sum;
                        wire signed [0:22] sum_div_3;
                        reg signed [0:14] saved_a_plus_b
                        Reg signed [0:13] saved_c
                        Reg [0:15] saved_sum;
                        ...
input                    clk );

    assign a_plus_b = a + b;
    always @(posedge clk) begin // Pipeline register 1
        saved_a_plus_b <= a_plus_b;
        saved_c        <= c;
    end
    assign sum = saved_a_plus_b + saved_c;
    always @(posedge clk) // Pipeline register 2
        saved_sum <= sum;
    assign sum_div_3 = saved_sum * 7'b0101010;
    always @(posedge clk) // Pipeline register 3
        avg <= sum_div_3;
endmodule
```

# 流水线型乘法加法器

- 加法器的级联与进位

```
module power3(  
    output reg [7:0] XPower,  
    input            clk,  
    input            [7:0] X  
);  
    reg [7:0] XPower1, XPower2;  
    reg [7:0] X1, X2;  
    always @(posedge clk) begin  
        // Pipeline stage 1  
        X1      <= X;  
        XPower1 <= X;  
  
        // Pipeline stage 2  
        X2      <= X1;  
        XPower2 <= XPower1 * X1;  
  
        // Pipeline stage 3  
        XPower  <= XPower2 * X2;  
    end  
endmodule
```

