

模拟与数字电路

Analog and Digital Circuits



课程主页 扫一扫

第十四讲：**D型触发器的应用**

Lecture 14: **Applications of DFFs**

主讲：陈迟晓

Instructor: Chixiao Chen

提纲


- 复习
 - 组合逻辑和时序逻辑的区别?
 - 分频器、二进制计数器
 - 移位寄存器
 - 同步时序电路
 - 流水线电路
 - 累加电路



复习：为什么需要触发器？

- 举例

- 考试过程中的某个瞬间对错不在乎
- 只关心交卷状态的成绩

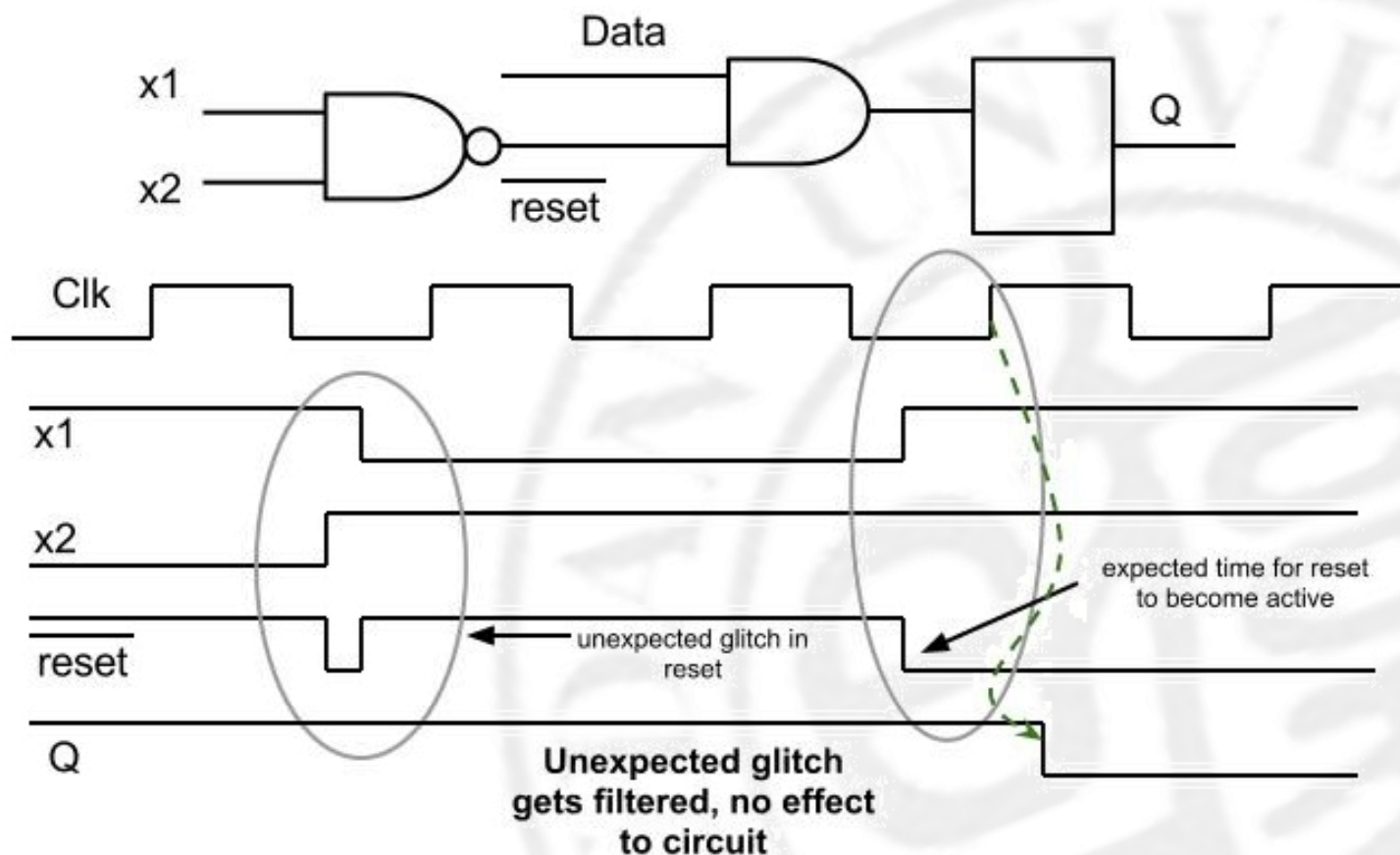

同步电路采用时钟才采样某个有效瞬间


触发器

- D型触发器： 当时钟/使能输入为高时，data 发生变化
 当时钟/使能输入为低时，data 保持

- 高电平 == 瞬间？

- 上升沿、下降沿=瞬间？


- 边沿触发的时序单元称为
触发器（flip-flop）

 

clk	q*
0	q
1	q
┌ └	d

主从触发器


- Master slave Flip flop

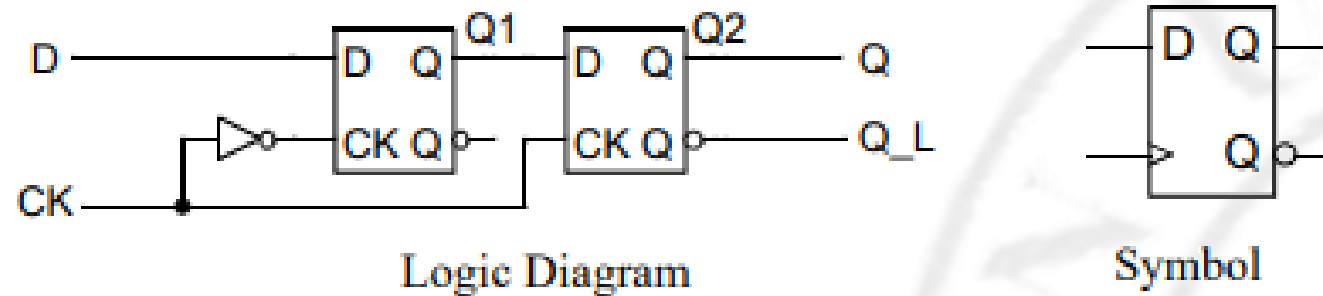

- 通过2个D型锁存器的级联，完成主从触发器
 - 时钟为低：第一级锁存器（master latch）的输出 = D输入
第二级锁存器（slave latch）的输出保持原结果
 - 时钟为高：第一级锁存器输出保持，第二级锁存器输出=第一级结果

D触发器的电路与Verilog代码

- DFF的输出仅在上升沿发生变化

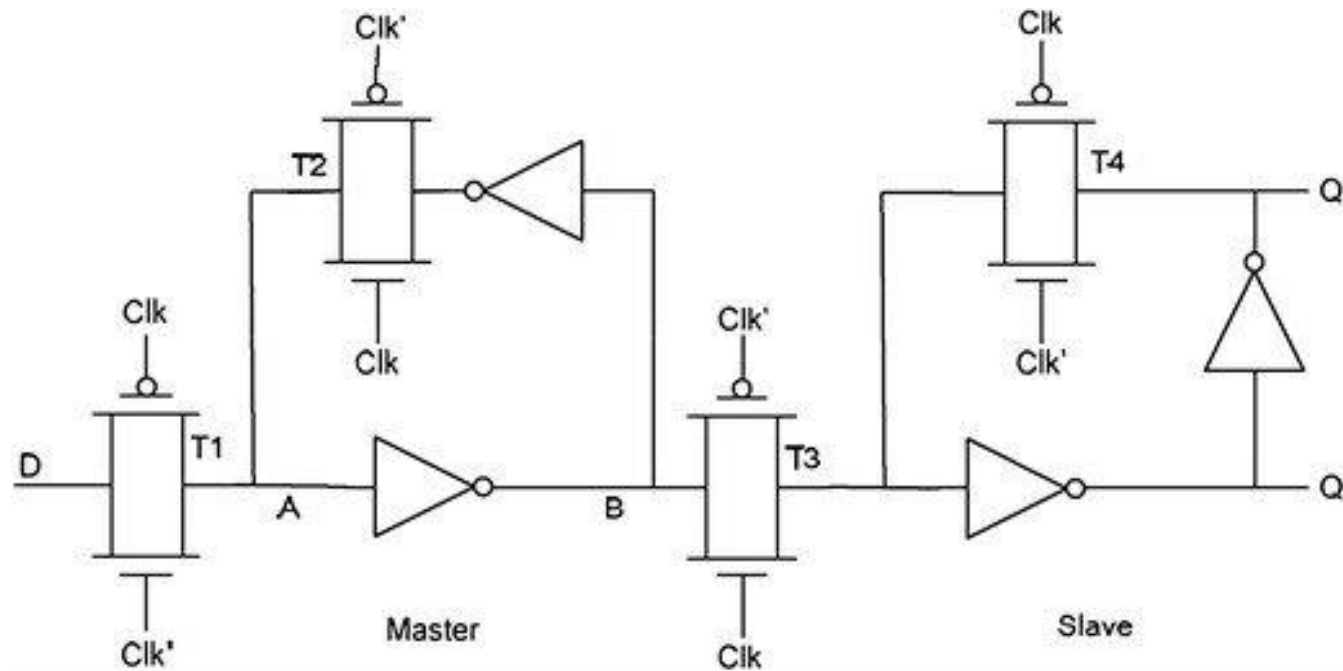

例 4.1 无异步复位D触发器

```
module dff
```

```
(
```

```
  input clk,
```

```
  input d,
```

```
  output reg q
```

```
);
```


```
  always @(posedge clk)
```

```
    q <= d;
```


```
endmodule
```

带异步复位的D触发器

 - 异步复位：reset脚的高电平能够在任意时刻复位D触发器，而不受时钟信号控制，它实际上比定期采样输入优先级更高



reset	clk	q*
1	-	0
0	0	q
0	1	q
0		d

 

带异步复位的D触发器的Verilog

例 4.2 有异步复位D触发器



```
module dff_reset
(
    input clk,reset,
    input d,
    output reg q
);
always @(posedge clk,posedge reset)
begin
    if (reset)
        q <= 1'b0;
    else
        q <= d;
end
endmodule
```

注意：


- reset信号的上升沿也包括在敏感列表中，同时在if语句中要首先检查其值。
- 如果reset信号为1，则将q信号置为0。
- 这里所谓的“异步”是指独立于时钟控制器。
- 在任何时刻，只要reset是高电平，触发器输出端q的输出即为低电平。

分频电路

- 请描述下列电路的功能

 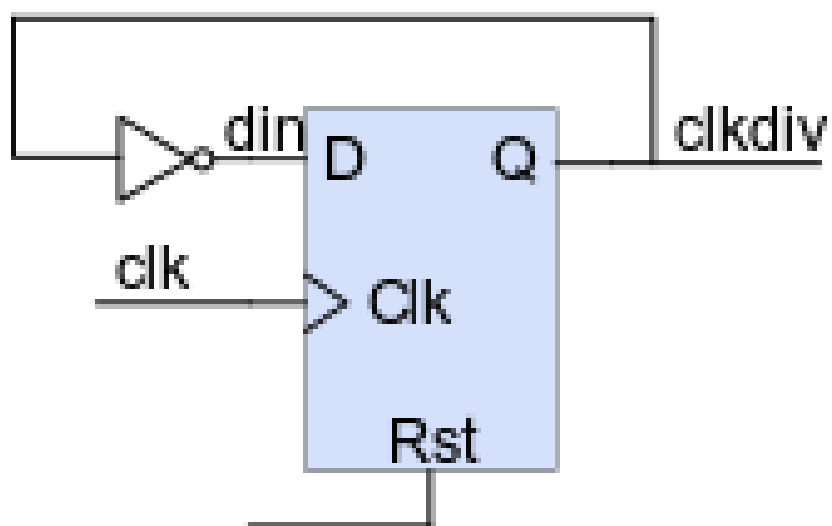

简单二进制计数器电路与 Verilog代码

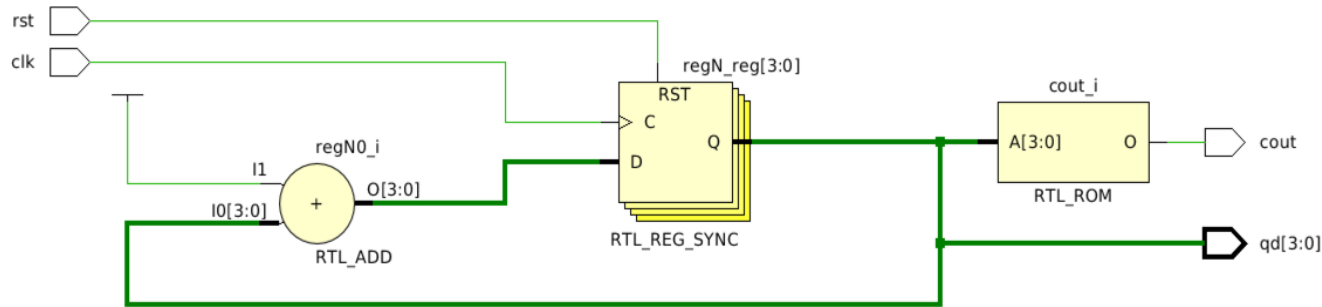


```
module counter
#(parameter N = 4)
(
    input clk,
    input rst,
    output [N-1:0] qd,
    output cout
);

reg [N-1:0] regN;

always @(posedge clk or negedge rst) begin
    if(!rst)
        regN <= 0;
    else
        regN <= regN + 1;
end

assign qd = regN;
assign cout = (regN == 2*N-1)?1'b1:1'b0;
endmodule
```

仿真波形与工作过程

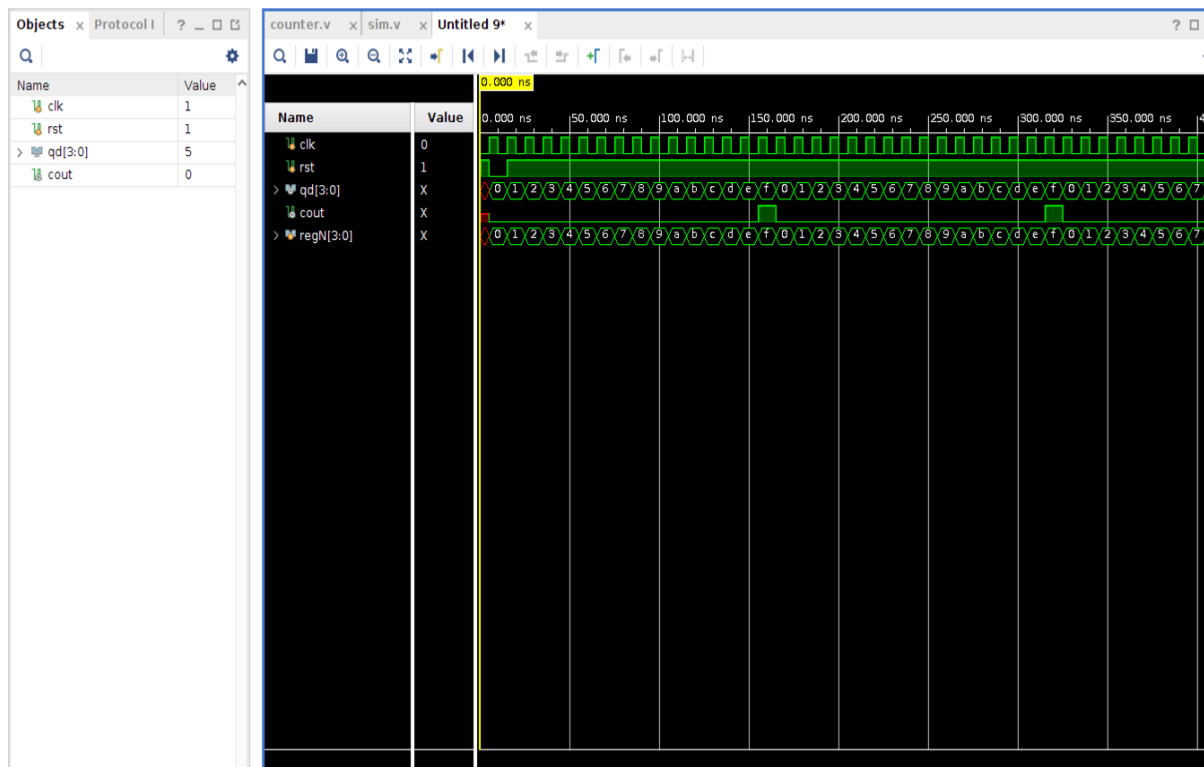

工作过程：

- ❑ 1.当复位端reset为高电平时，在时钟clk的上升沿，完成对计数器的复位；
- ❑ 2.在复位端为低电平后，计数器从下一个时钟上升沿从0000开始计数，直至计满1111后，再溢出为0000，此时计数器的进位端cout输入一个clk周期的高电平；
- ❑ 3.同时计数器从并行输出端口qd同步输出当前计数器的值

通用二进制计数器

- 通用二进制计数器
- 实现增减计数、异步清零、异步置位功能


```
module counter
#(parameter N = 4)
(
    input clk,
    input rst,
    input en,
    input up,down,
    input [N-1:0]d,
    output [N-1:0] qd
);

reg [N-1:0] regN;

always @(posedge clk or negedge rst or negedge en) begin
    if(!rst)
        regN <= 0;
    else if(!en)
        regN <= d;
    else if(up)
        regN <= regN + 1;
    else if(down)
        regN <= regN - 1;
end

assign qd = regN;

endmodule
```

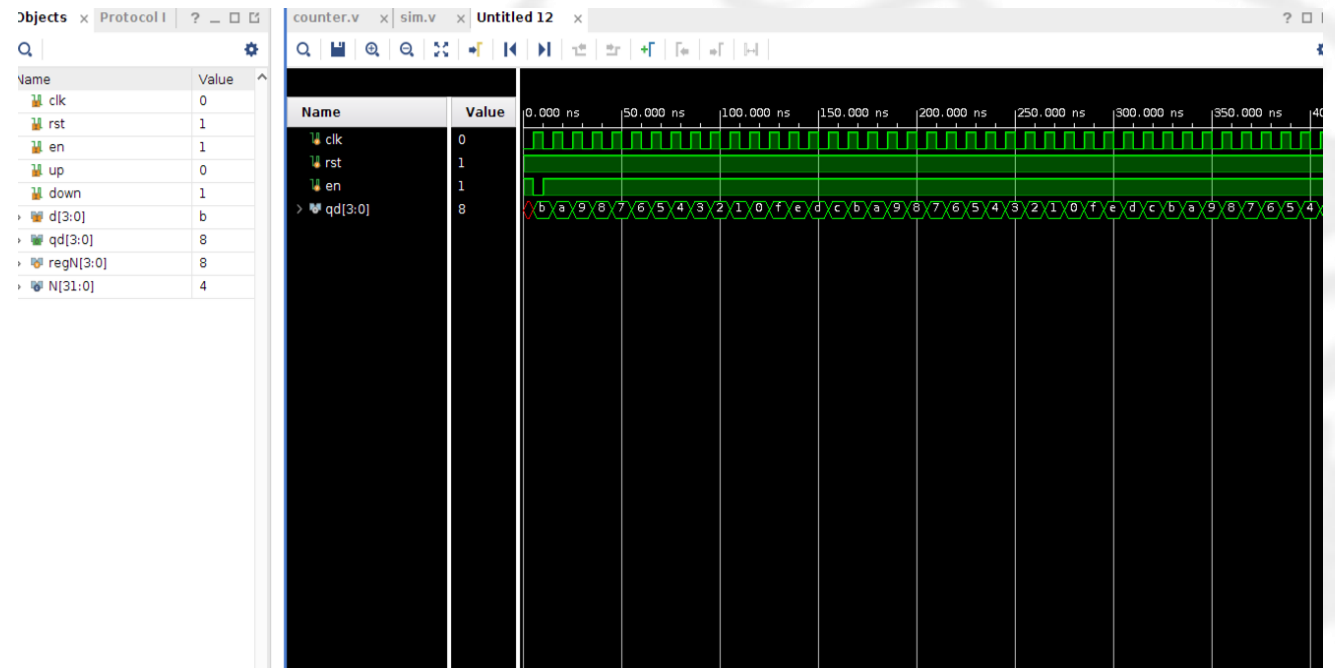

移位寄存器

- 具有同步预置功能的8位寄存器

□ clk是移位时钟信号，load是并行数据预置使能信号，din是8位并行预置数据端口，qb是串行输出端口。

工作原理：

- 当clk的上升沿到来时，过程被启动，如果此时预置使能端口load为高电平，则输入端口din的8位二进制数被同步并行移入移位寄存器，用作串行右移的初始值；
- 如果此时预置使能端口load为低电平，则执行赋值语句：
$$\text{reg8}[6:0] \leq \text{reg8}[7:1];$$

这样完成一个时钟周期后，把上一时钟周期的高7位值reg8[7:1]更新至此寄存器的低7位reg8[6:0],实现右移一位的操作。连续赋值语句把移位寄存器最低位通过qb端口输出。

```
`timescale 1ns / 1ps

module shift_reg8
(
    input clk,
    input rst,
    input en,
    input [7:0] din,
    output qb
);



    reg [7:0] reg8;

    always @(posedge clk or negedge rst or negedge en) begin
        if (!rst)
            reg8 <= 0;
        else if (!en)
            reg8 <= din;
        else
            reg8[6:0] <= reg8[7:1];
    end


    assign qb = reg8[0];
endmodule
```

移位寄存器

- RTL级电路及仿真波形

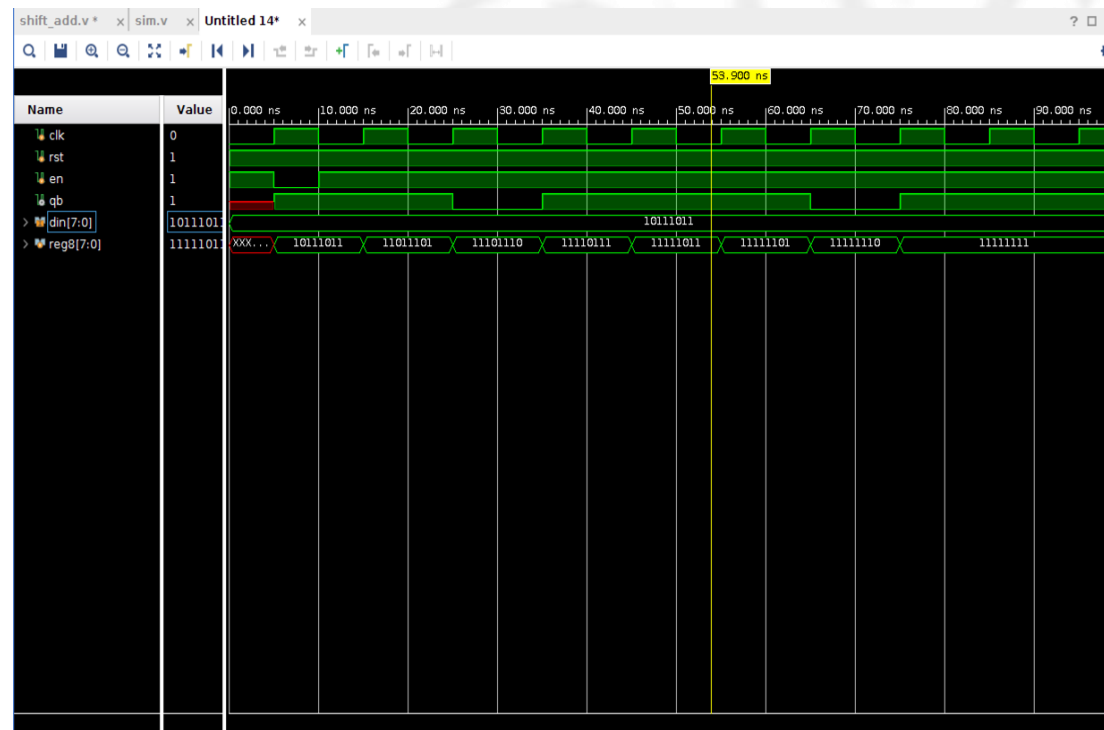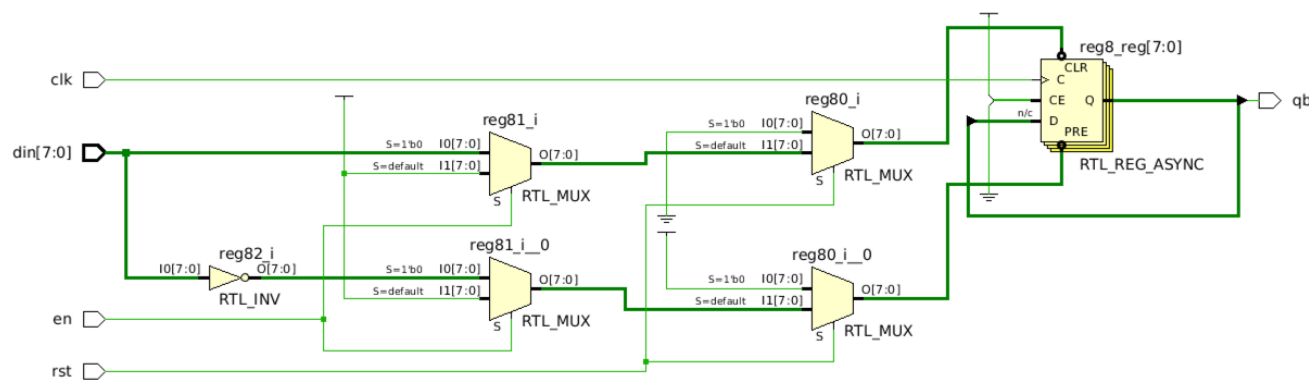


DFF应用(一)同步时序电路

 


- 数字电路一般分为组合逻辑电路与时序逻辑电路
- 时序逻辑又被分为同步时序电路与异步时序电路，其区别在于前者有统一的时钟源而后者没有
- 同步时序电路相对简单、稳定，大部分设计均采用同步时序电路。

DFF应用(一)同步时序电路

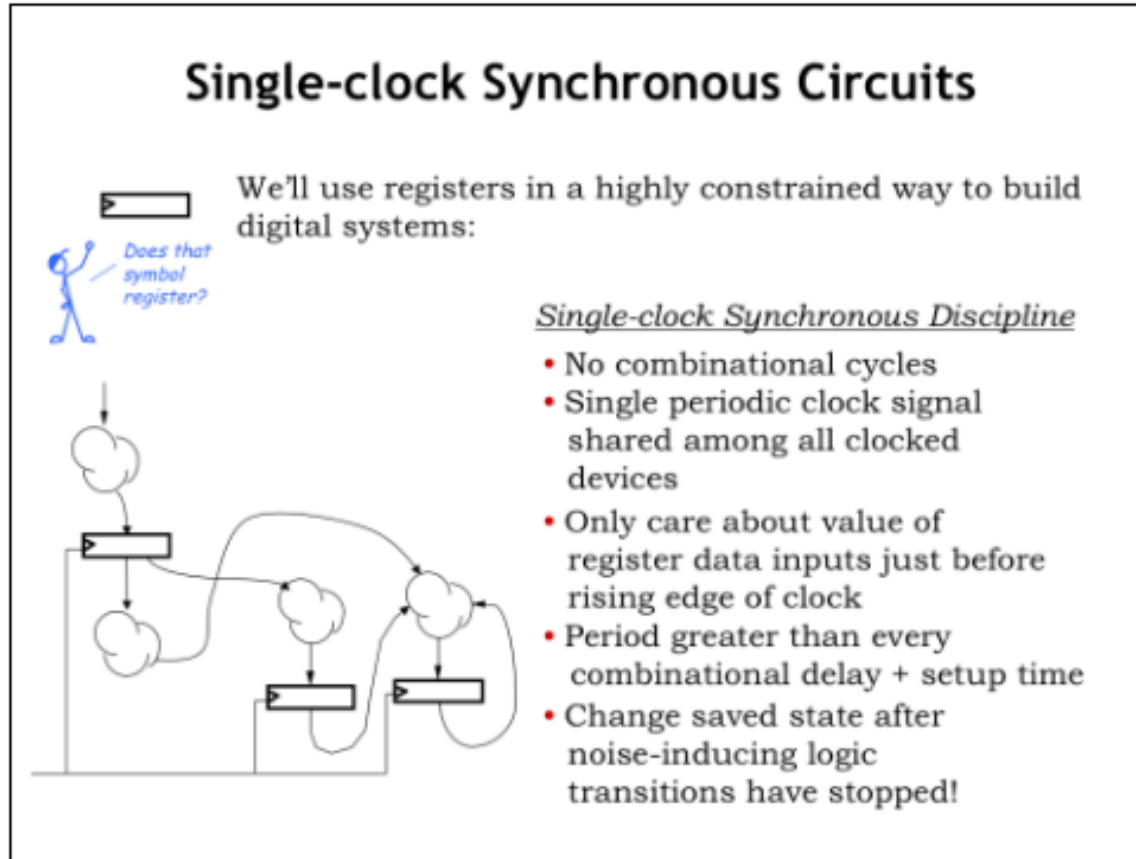

- 所有触发器共享同一时钟
- 只关心时钟上升沿之前寄存器输入值
- 时钟周期大于每个组合逻辑延迟加建立时间(大于关键路径)
- 若时钟周期小于关键路径时间, 将导致寄存器锁存不稳定错误数据
- 可通过引入流水线寄存器缩短关键路径


DFF应用(二)流水线设计

 

12 Years





- 将某一工作分成多个步骤, 由多个不同单元分步完成
- 面积换速度

 


4 Years

DFF应用(二)流水线设计

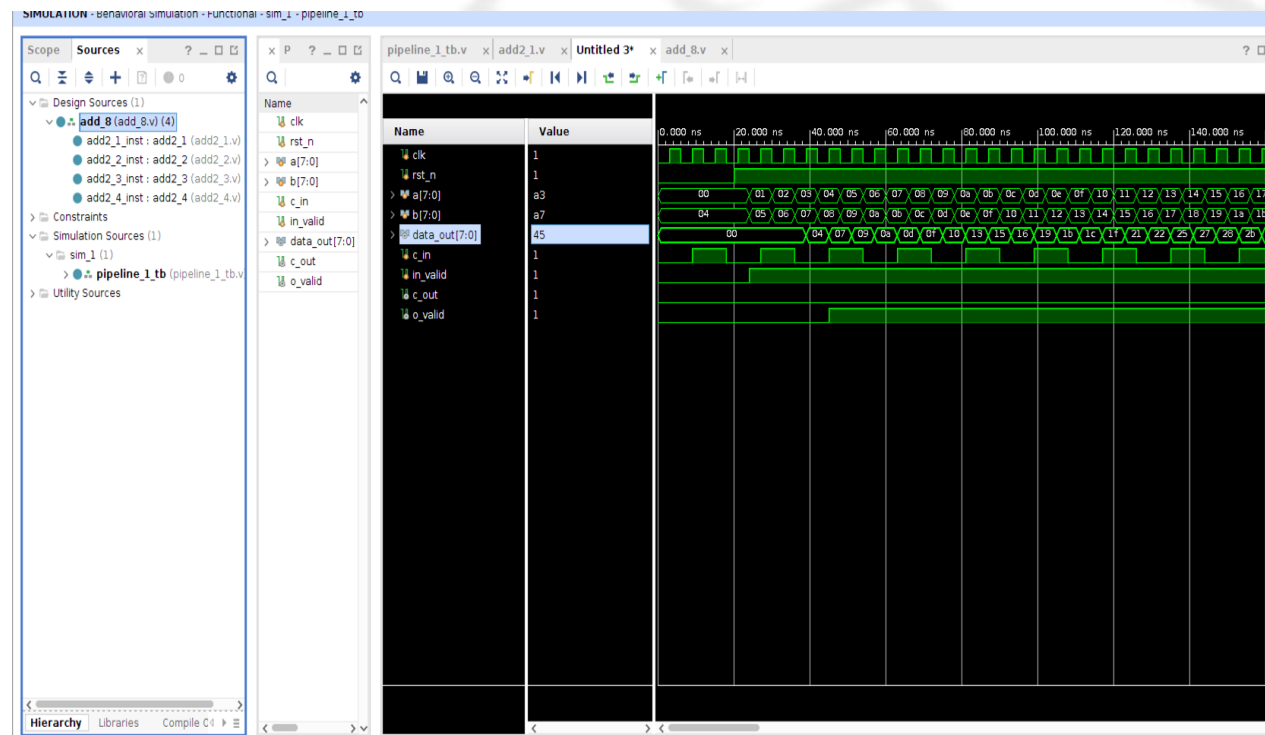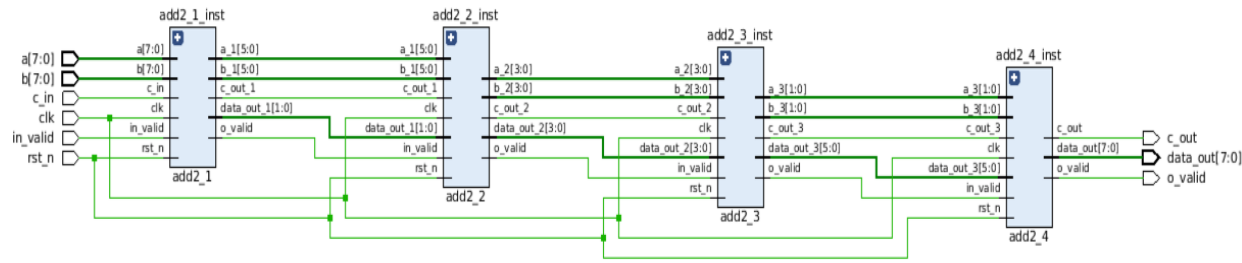- 8位加法比2位加法慢，可采用pipeline设计，每一级只做两位加法
- 除了第一次运算，后面每经过一个2位加法器得到一个结果
- 流水线速度由最慢那一级决定



DFF应用(三) 部分和累加电路

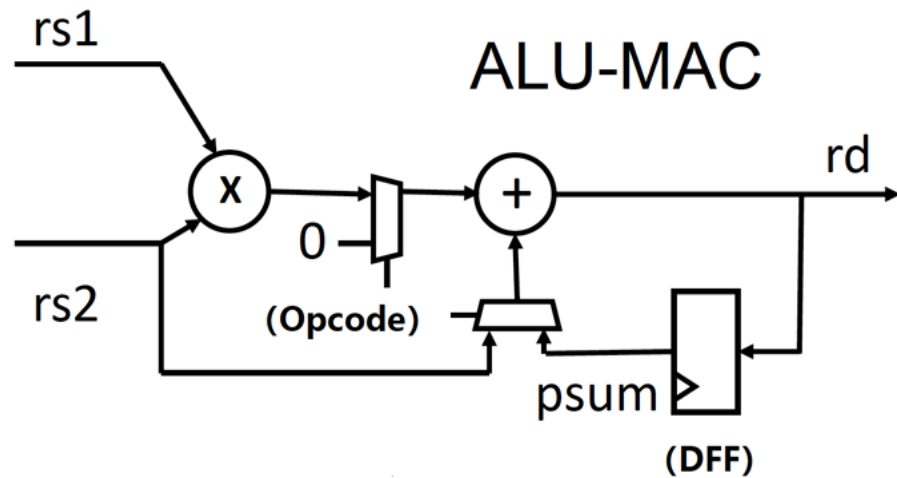

- ALU通常涉及累加求和计算 (尤其是乘累加), 这里插入 DFF 可以暂存部分和

```
module MAC_ALU #(
    parameter REG_DATA_WIDTH=16
) (
    input  funct, clk
    input  [REG_DATA_WIDTH-1:0]rs1,rs2,
    output [REG_DATA_WIDTH-1:0]rd
);
    wire [REG_DATA_WIDTH-1:0] product;
    wire [REG_DATA_WIDTH-1:0] addend1,addend2;
    reg  [REG_DATA_WIDTH-1:0] psum;

    assign product = $signed(rs1)*$signed(rs2);
    assign addend1 = funct?0:product;
    assign addend2 = funct?rs2:psum;
    assign rd      = addend1+addend2;

    always @ (posedge clk)
    begin
        if (funct)
            psum <= 0;
        else
            psum <= rd;
    end
endmodule
```

DFF应用(三) 部分和累加电路

SIMULATION - Behavioral Simulation - Functional - sim_1 - tb

Scope Sources x ? _ □ □

Objects x Protocol Instanc ? _ □ □

Design Sources (1)

- alu (alu.v)

Constraints

Simulation Sources (1)

- sim_1 (1)
- tb (sim.v) (1)

Utility Sources


Objects

Name	Value
clk	0
rst	1
rs1[7:0]	09
rs2[7:0]	09
rd[15:0]	00d0

alu.v x Untitled 7* x

/home/mengde/vivado_project/experiment/ALU/ALU.srcs/sources_1/new/alu.v

```
1 timescale 1ns / 1ps
2
3 module alu
4     #(parameter REG_DATA_WIDTH = 8)
5     (
6         input clk,
7         input rst,
8         input [REG_DATA_WIDTH-1:0] rs1,
9         input [REG_DATA_WIDTH-1:0] rs2,
10        output [2*REG_DATA_WIDTH-1:0] rd
11    );
12
13    wire [2*REG_DATA_WIDTH-1:0] product;
14    reg [REG_DATA_WIDTH-1+1:0] psum;
15
16    assign product = $signed(rs1)*$signed(rs2);
17    assign rd = product + psum;
18
19    always @(posedge clk or negedge rst)
20    begin
21        if (!rst)
22            psum <= 0;
23        else
24            psum <= rd;
25    end
26 endmodule
27
28
```

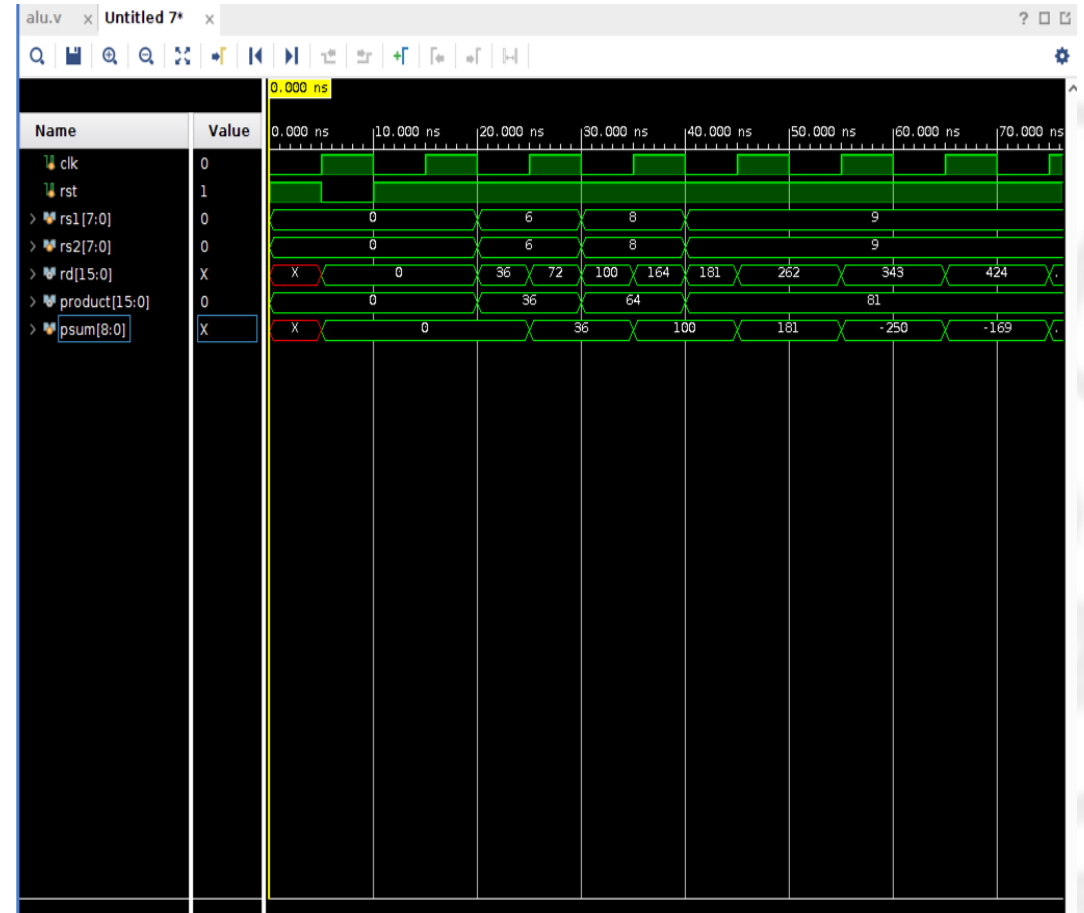

DFF应用(三) 部分和累加电路

