 


模拟与数字电路 作业（三）


1. 在如右图所示的电路中，有两个 D 型触发器和一个或非门。如果输入信号 CLK 如下所示，A 和 B 初始时均为低电平。求：

(1) 画出 A、B、C 两个节点的波形图 (2) 假设 C 点作为时钟输出，其频率与输入 CLK 的关系，和它的占空比。


CLK: 



 2. 在如下图所示的同步时序电路中，已知组合逻辑 CL1 与 CL2 的最大最小延时分别由 $t_{p,max}$ 和 $t_{p,min}$ 标识，D 型触发器的 $t_{clk-q}=50ps$, $t_{setup}=25ps$ 。求：1) 该电路的最小时钟周期；



 2) 若该电路的时钟由右图所示的时钟驱动网络实现，其中每个反相器延时的数学期望是 50ps，存在最大 +/-20% 的误差偏移，此时该电路的最小时钟周期是多少？




3. 设计一个同步序列检测电路，当二进制输入中出现 3 个连续的 1，则输出命中。当连续输入超过 3 个 1 时，从第一次命中后保持输出命中直到输入 0。

(1) 基于 Moore 模型定义该检测电路的有限状态，化简后作状态转移图

(2) 写出该状态机的 Verilog 硬件描述

(3) 画出状态逻辑、输出逻辑的真值表，使用卡诺图化简表达式

(4) 基于上述表达式，用 D 型触发器与基本逻辑门画出该检测电路的电路图

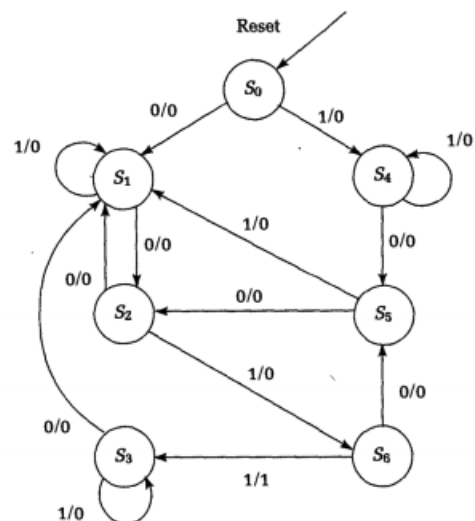

4. 右图是一个状态机的转移图，指出其中等价的状态，并画出化简后的状态转移图。